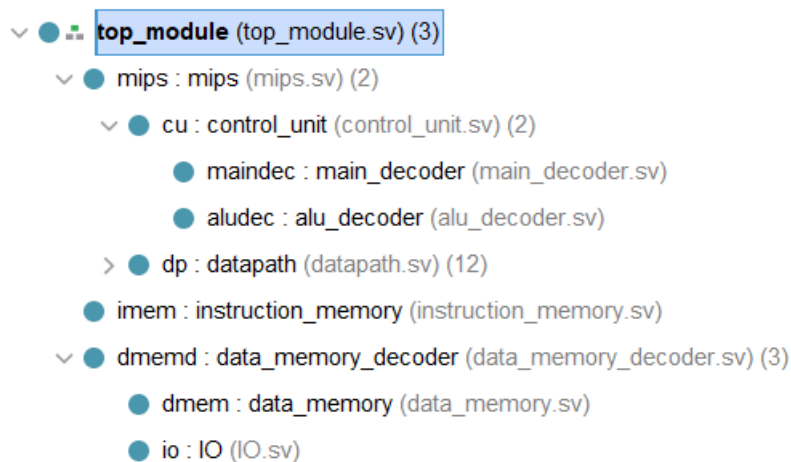


1

2.2.1 添加代码框架

根据给出的实验材料上 PPT 中的代码，写出代码的整体结构，如下图所示：



2.2.2 添加指令集

2.2.2.1 指令集概览

书中只给出了一部分 MIPS 指令的实现方法，但可以仿照书中的方法，编写出更多 MIPS 指令，从而满足更多汇编代码的需求。经过编写，目前本 MIP 单周期处理器实现的指令集如下：

指令	指令类型	功能
add	R	加
sub	R	减
add	R	按位与
or	R	按位或
slt	R	小于则置 1
lw	I	读内存
sw	I	写内存
addi	I	加立即数
andi	I	按位与立即数
ori	I	按位或立即数
beq	I	相等则跳转
j	J	跳转

2.2.2.2 指令集实现

指令集中多数指令都已经在书中给出了其具体实现方式，这里不再赘述。一些新增的指令并不需要对处理器的结构做出大修改，只需要调整译码器和 ALU，使其可以识别新的指令。

2.2.2.3 主译码器真值表

指令	opcode	RegWrite	RegDst	ALUSrc	Branch	MemWrite	MemtoReg	Jump	ALUOp
R 类型	000000	1	1	0	0	0	0	0	111
lw	100011	1	0	1	0	0	1	0	000
sw	101011	0	0	1	0	1	0	0	000
addi	001000	1	0	1	0	0	0	0	000
andi	001100	1	0	1	0	0	0	0	011
ori	001101	1	0	1	0	0	0	0	100
beq	000100	0	0	0	1	0	0	0	001
j	000010	0	0	0	0	0	0	1	000

2.2.2.4 ALUOP 编码表

ALUOP	含义
000	加法
001	减法
011	按位与
100	按位或
111	根据 funct 决定
other	未使用

2.2.2.5 ALU 译码器真值表

ALUOp	Funct	ALUControl
000	x	加
001	x	减
011	x	按位与
100	x	按位或
111	100000	加
111	100010	减
111	100100	按位与
111	100101	按位或
111	101010	小于则置 1
other	x	未使用

2.3 测试代码

为了便于测试，本 CPU 还实现了 IO 接口，可通过开关实时控制 CPU 中运算的数值。原理为在内存中高位设置一块接口区，其中包含两个操作数的值、一个结果的值和一个状态数，当访问到内存中的高位时，改为从接口区读取数值，同时在代码中通过判断状态数决定是否进行跳转，从而使输入可以即时反映到代码。具体则是通过扩展 DataMemory 实现。最后添加和 7 段数码管的衔接，从而将结果显示出来。结构图如下图所示：*data_memory_decoder*：将下列三个模块衔接起来；

```

▼ ● dmemd : data_memory_decoder (data_memory_decoder.sv) (3)
    ● dmem : data_memory (data_memory.sv)
    ● io : IO (IO.sv)
    ● m7seg : mux7seg (mux7seg.sv)

```


data_memory：修改前的 DataMemory，扩展了内存用来进行 IO 接口；

IO：判断状态数，存储三个数的数值，并将数值传输给下一个模块；

mux7seg：用 7 段数码管显示三个数；

接下来先进行实验材料中 PPT 上的 MIPS 测试代码的仿真，测试结果如下图：

可以看到在运行结束后内存中的 80 位存入了 7，与代码设计相符。

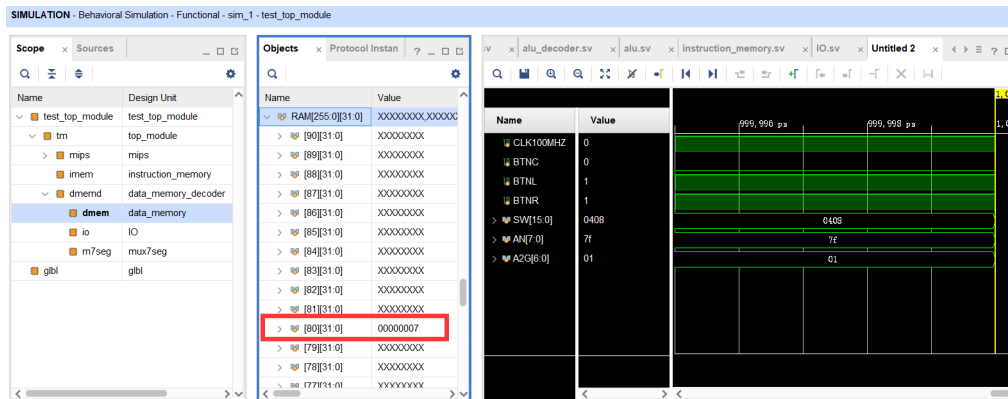

然后进行关于 IO 接口的 MIPS 测试代码的仿真，其中 IO 接口的 MIPS 测试代码如下：



```
main:
    addi $s0, $0, 0
    sw   $s0, 0x80($0)
chkSwitch:
    lw   $s1, 0x80($0)
    andi $s2, $s1, 0x2
    beq  $s2, $0, chkSwitch
    lw   $s3, 0x88($0)
    lw   $s4, 0x8C($0)
    add  $s5, $s4, $s3
chkLED:
    lw   $s1, 0x80($0)
    andi $s2, $s1, 0x1
    beq  $s2, $0, chkLED
    sw   $s5, 0x84($0)
    j    chkSwitch
```

```
20100000
ac100080
8c110080
32320002
1240fffd
8c130088
8c14008c
0293a820
8c110080
32320001
1240fffd
ac150084
08000002
```

测试结果如下图：

可以看到在运行结束后 led 变量存入了 0000000c，即十进制的 12，与代码中应存入的 4+8 的结果相符。

最后进行实机测试，测试结果如下图：

 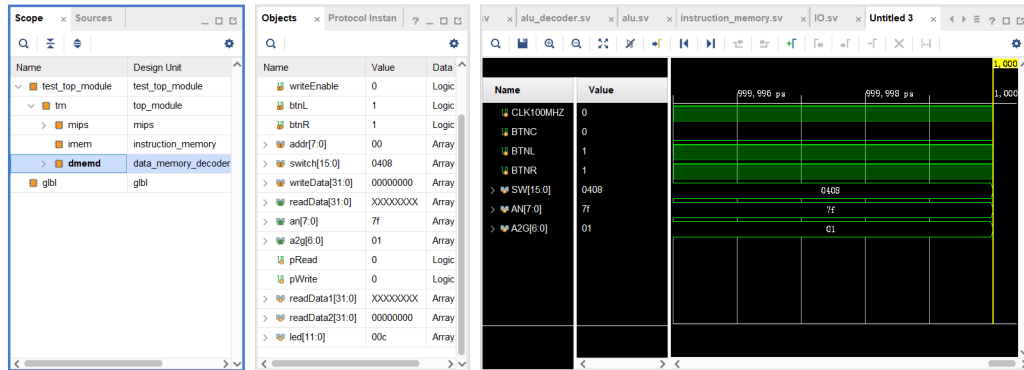

3 实现体会

在本次实验过程中我有很多的收获。首先在阅读教材之后，使我更加熟悉了 MIPS 单周期处理器的寄存器，加法器，左移单位，符号扩展单元，alu，可复位触发器和复用器等模块的工作原理以及其在 MIPS 处理器设计时的代码设计思路。在使用 vivado 的过程中，我学习到了软件的相关操作，主要是对项目以及模块的创建过程以及仿真测试，上板测试的操作过程，尤其是使用仿真对代码进行调试，使用下来发现非常方便，令我受益匪浅。